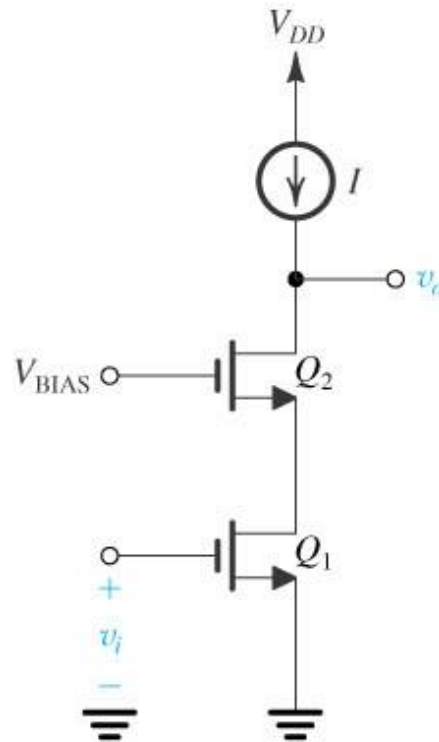


# Cascode e Pares Amplificadores

- ✓ MOS Cascode
- ✓ BJT Cascode
- ✓ BiCMOS Cascode
- ✓ Par Darlington
- ✓ Outros Pares amplificadores

# Cascode e Pares Amplificadores

## Amplificador Cascode MOS




**FC**  
Alta impedância de entrada e  
transcondutância  
+  
**PC**  
Buffer de corrente e ótima  
resposta em frequência

Amp. Fonte Comum + Porta Comum


# Cascode e Pares Amplificadores

## Análise do Amp. PC

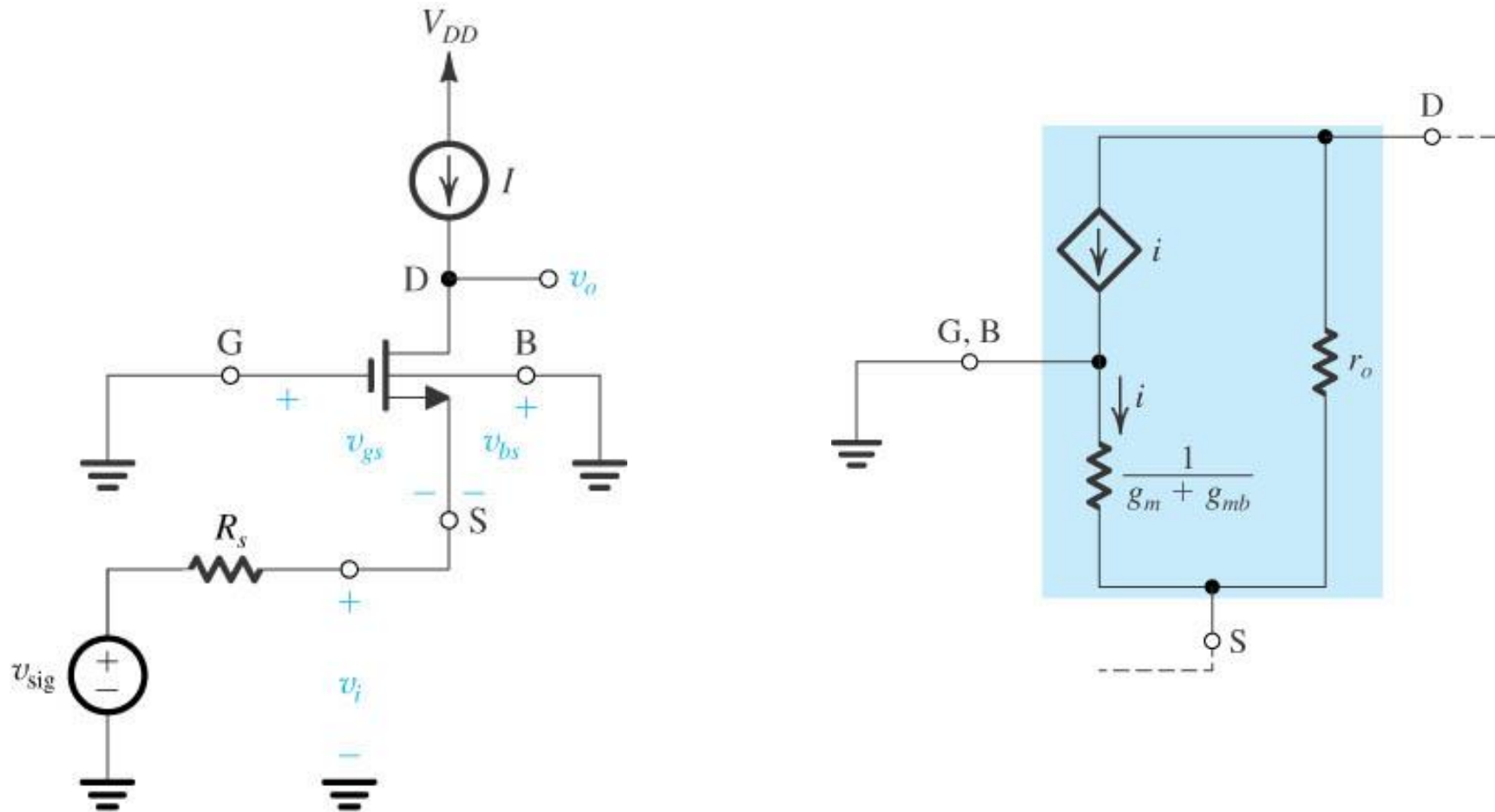

# Cascode e Pares Amplificadores


## Análise do Amp. PC

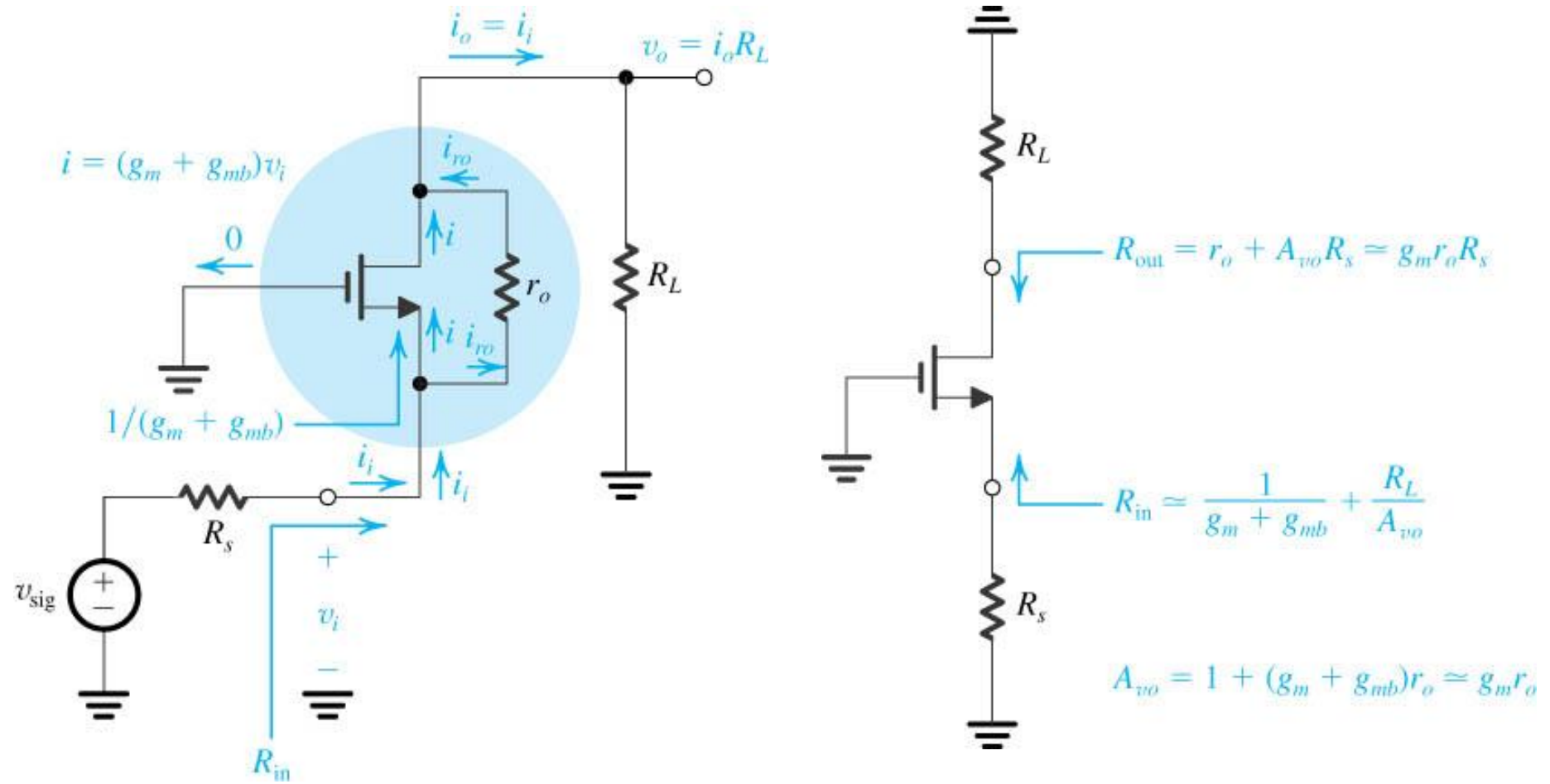

Transformador de impedâncias
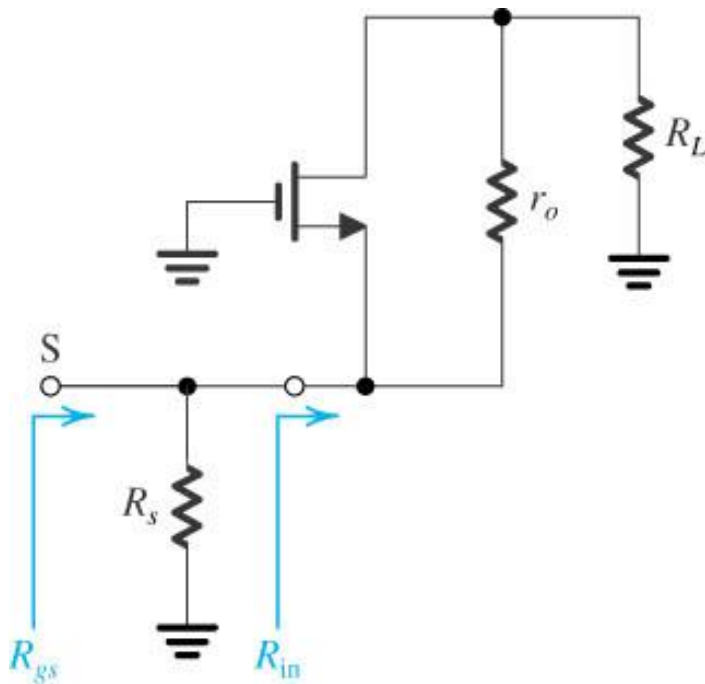
# Cascode e Pares Amplificadores

Ex.1 – Considere um amplificador porta comum com  $r_o = 20 \text{ k}\Omega$ ,  $I_D = 100 \mu\text{A}$ ,  $g_m = 1,25 \text{ mA/V}$ ,  $\chi = 0,2$ ,  $R_S = 20 \text{ k}\Omega$  e  $R_L = 100 \text{ k}\Omega$ . Encontre:  $A_{vo}$ ,  $R_{in}$ ,  $R_{out}$ ,  $G_v$ ,  $G_i$ .



$$A_{vo} = 1 + (g_m + g_{mb})r_o$$

$$R_{in} = \frac{r_o + R_L}{A_{vo}} \quad R_{out} = r_o + A_{vo}R_S$$



$$G_v = A_{vo} \frac{R_L}{R_L + R_{out}}$$

$$G_{is} = A_{vo} \frac{R_S}{R_{out}}$$

$$G_i = G_{is} \frac{R_{out}}{R_{out} + R_L}$$


# Cascode e Pares Amplificadores

## Amplificador Cascode MOS

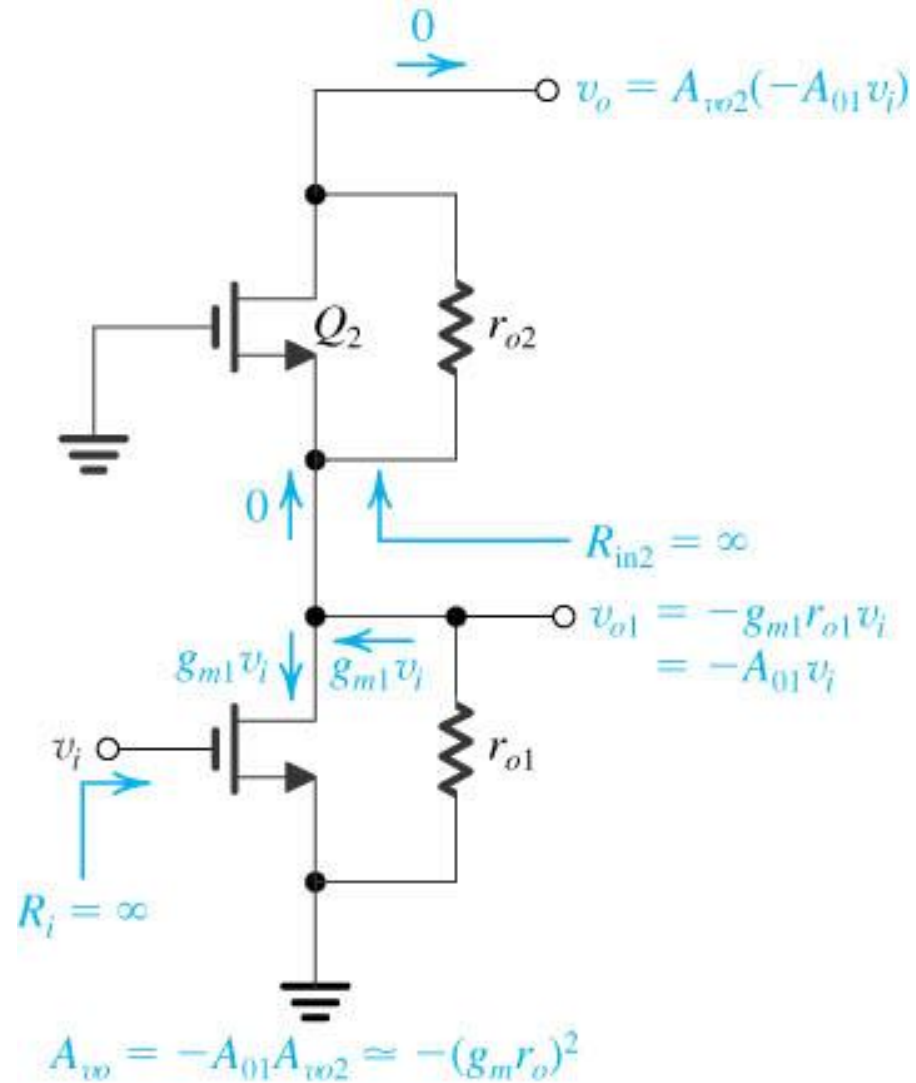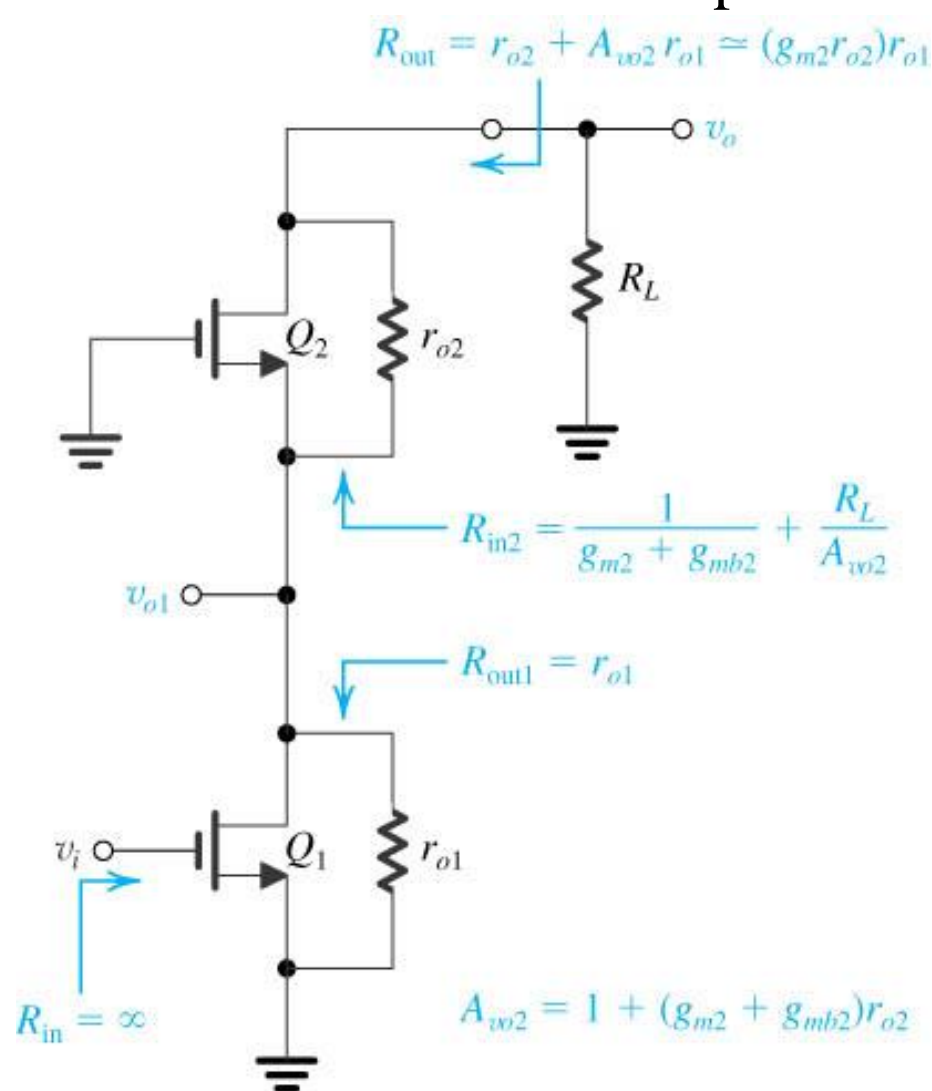

# Cascode e Pares Amplificadores

## Amplificador Cascode MOS

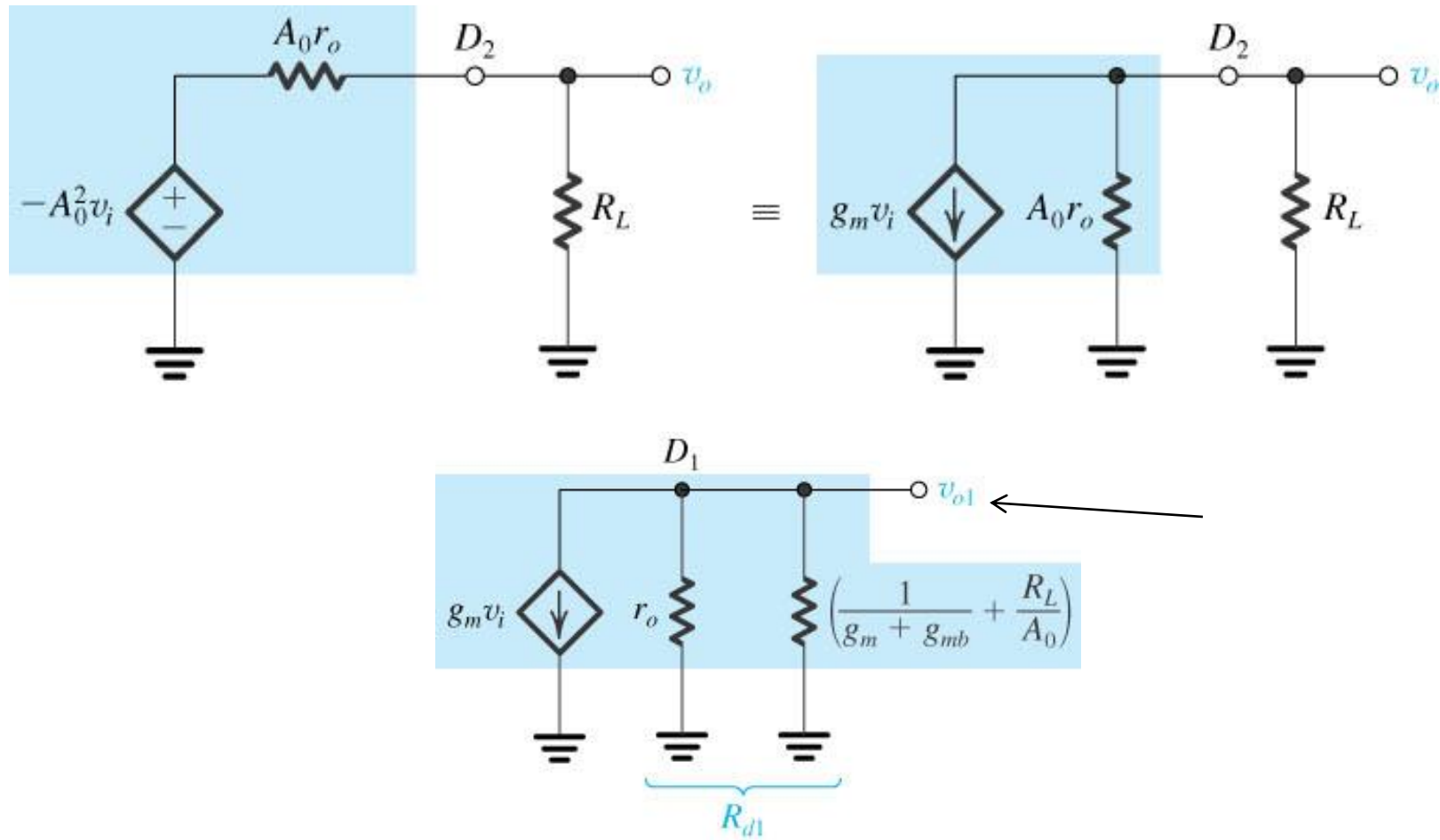

Modelos de pequenos sinais para determinar o ganho  $A_v$

# Cascode e Pares Amplificadores


## Amplificador Cascode x Fonte Comum

	Common Source	Cascode
Circuit		
DC Gain	$-g_m R'_L$	$-A_0 g_m R'_L$
$f_{3dB}$	$\frac{1}{2\pi(C_L + C_{gd})R'_L}$	$\frac{1}{2\pi(C_L + C_{gd})A_0 R'_L}$
$f_t$	$\frac{g_m}{2\pi(C_L + C_{gd})}$	$\frac{g_m}{2\pi(C_L + C_{gd})}$



# Cascode e Pares Amplificadores




## Amplificador Cascode x Fonte Comum

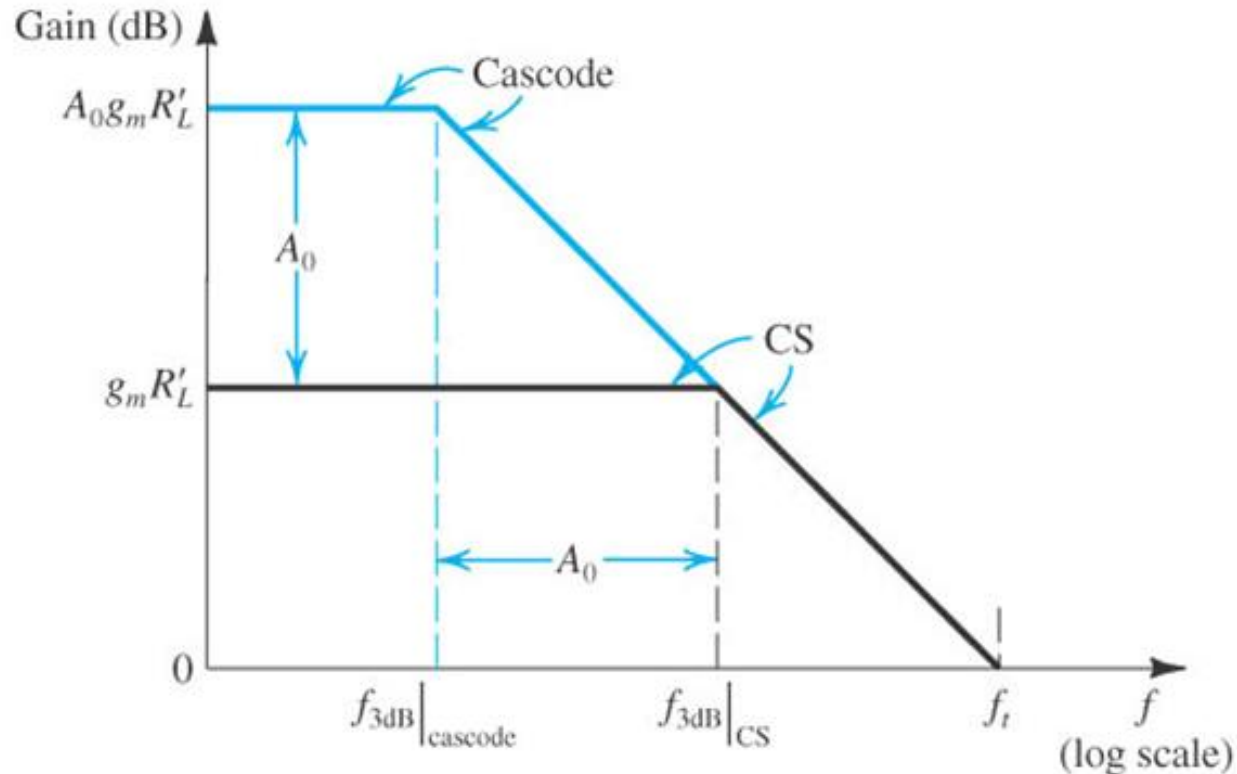

Produto Ganho x Banda = cte!



# Cascode e Pares Amplificadores

## Amplificador Cascode TBJ

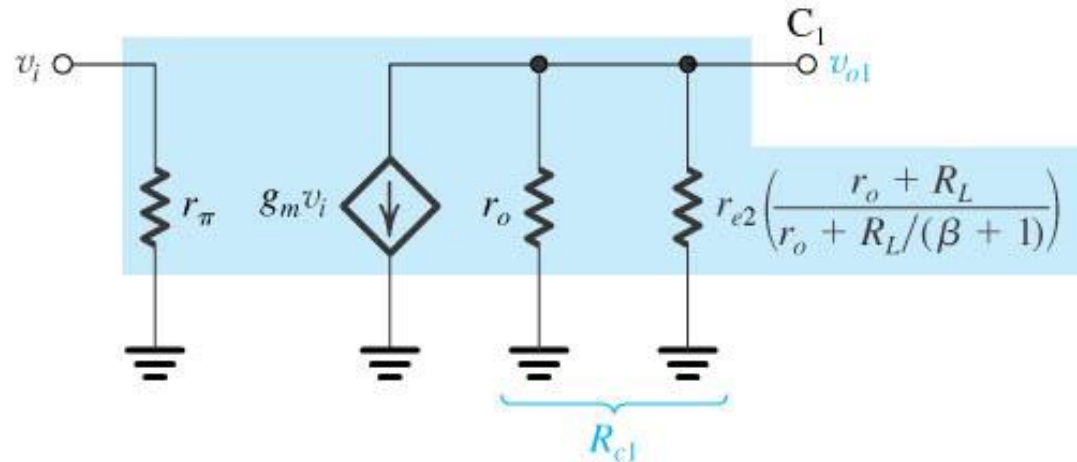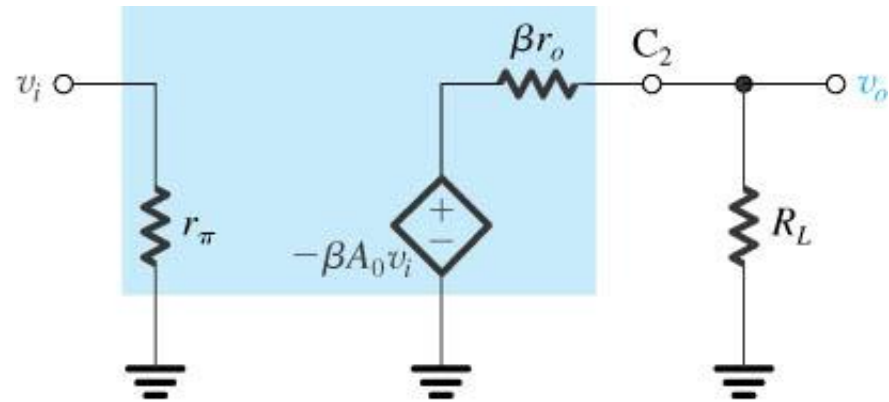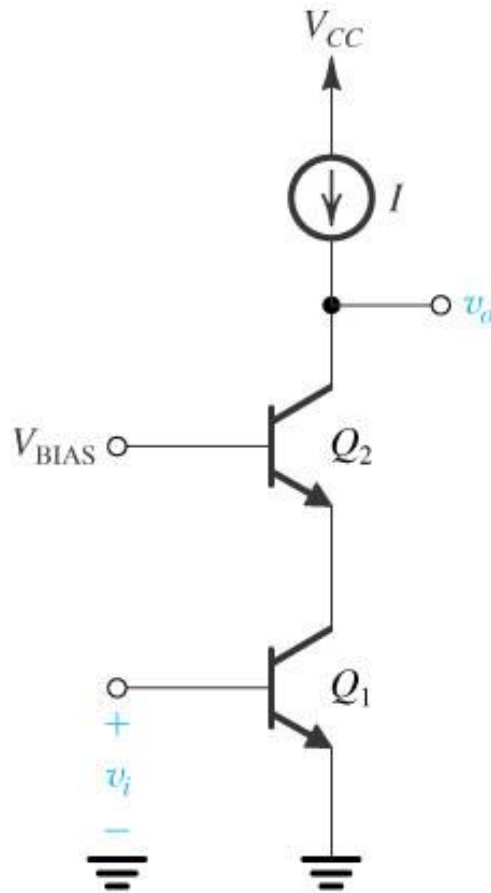

# Cascode e Pares Amplificadores


## Espelho de Corrente Cascode MOS

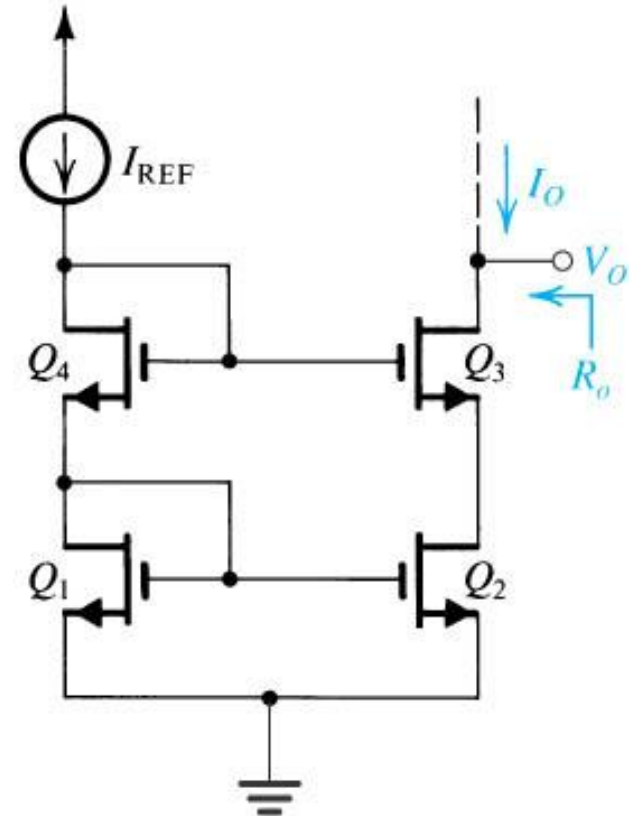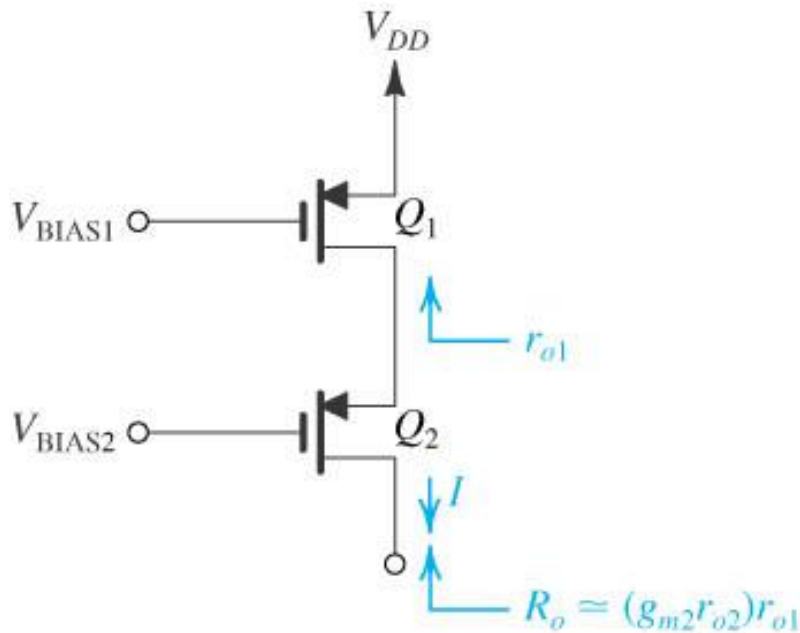

Possibilita o aumento da impedância de saída e diminuição dos efeitos de descasamento ao custo de uma diminuição da excursão da tensão de saída

# Cascode e Pares Amplificadores



*“Folded”* Cascode - CMOS

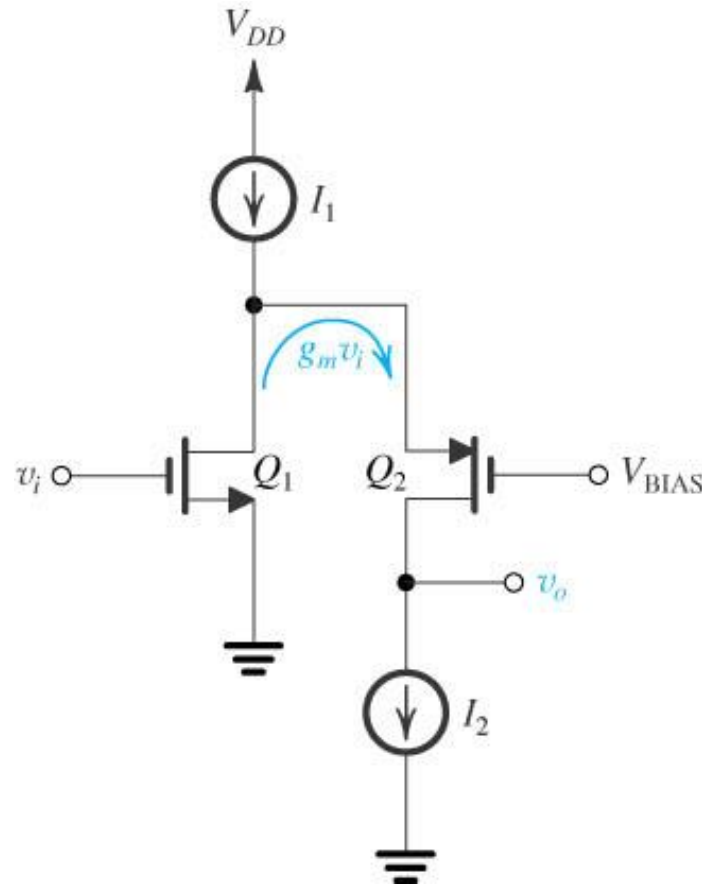

nMOS Fonte Comum, pMOS porta comum.

# Cascode e Pares Amplificadores

## BiCMOS Cascode

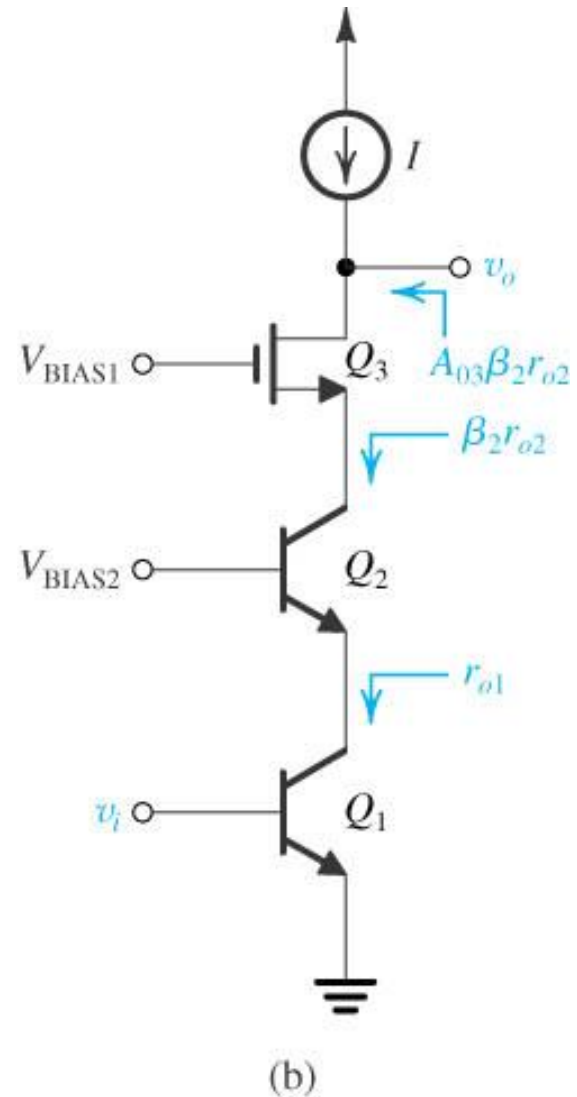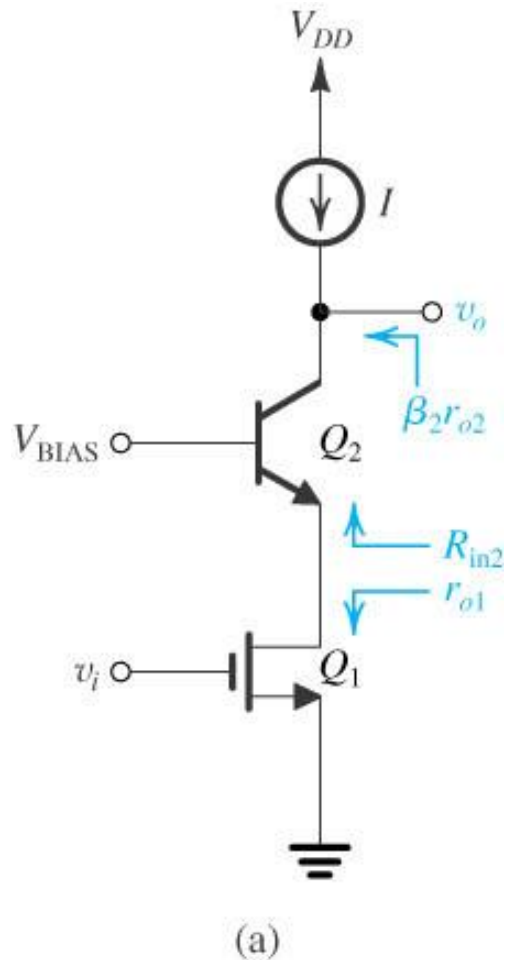

# Cascode e Pares Amplificadores

## Cascode

Alta impedância de entrada

Alta impedância de saída


Alto Ganho **ou** Largura de Banda

Ótima isolamento entre saída e entrada

Diminuição do efeito Miller


# Cascode e Pares Amplificadores

## Par Darlington

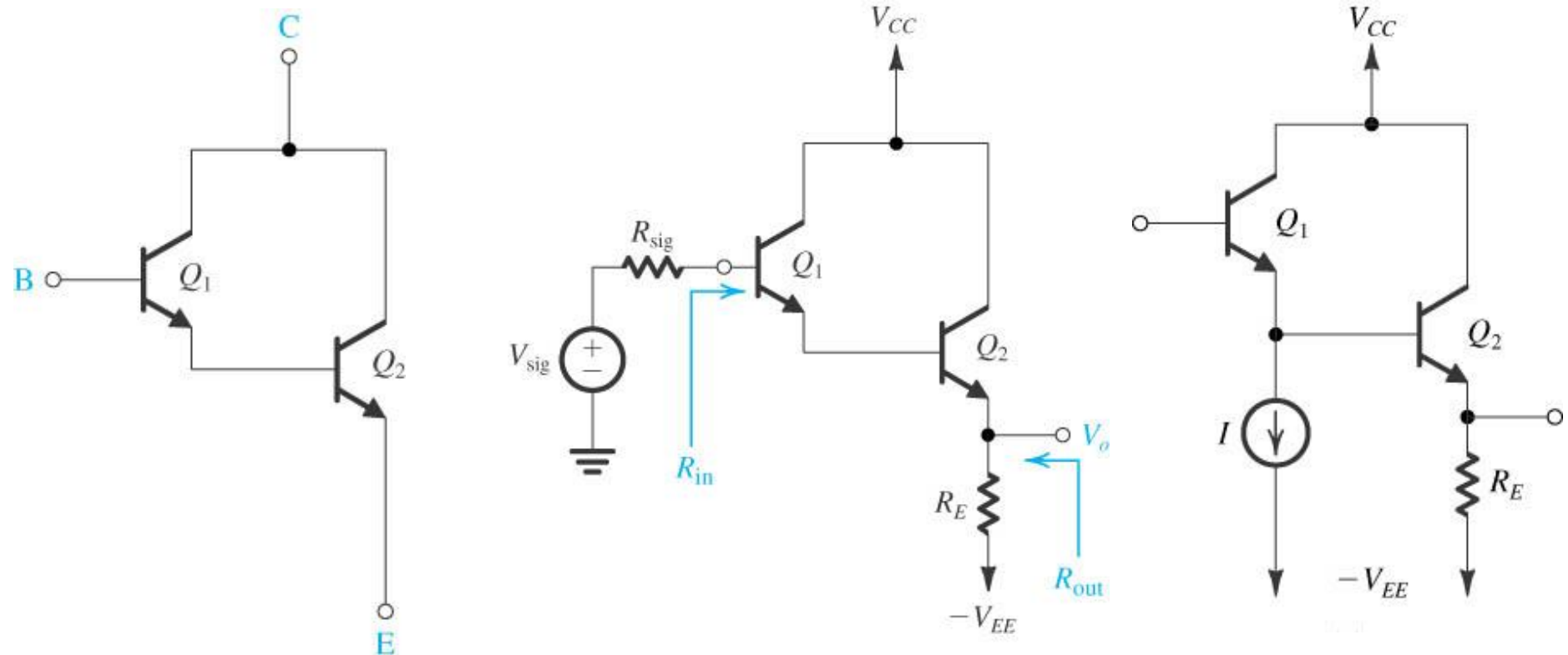


# Cascode e Pares Amplificadores


## Outras configurações

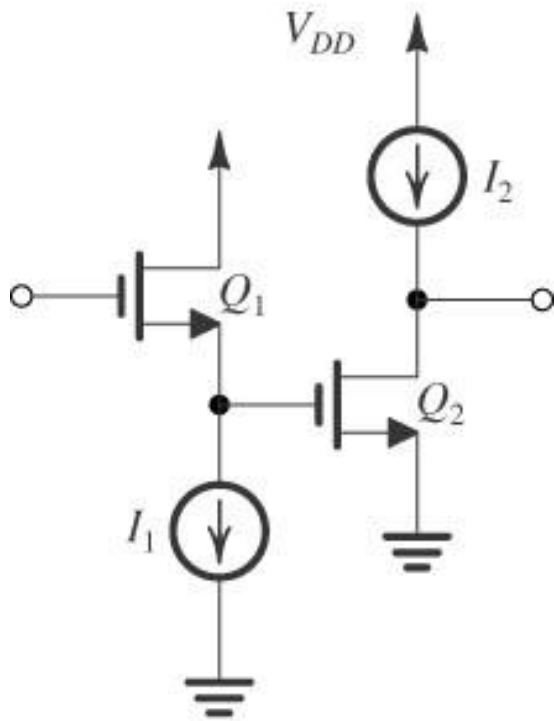

DC+FC

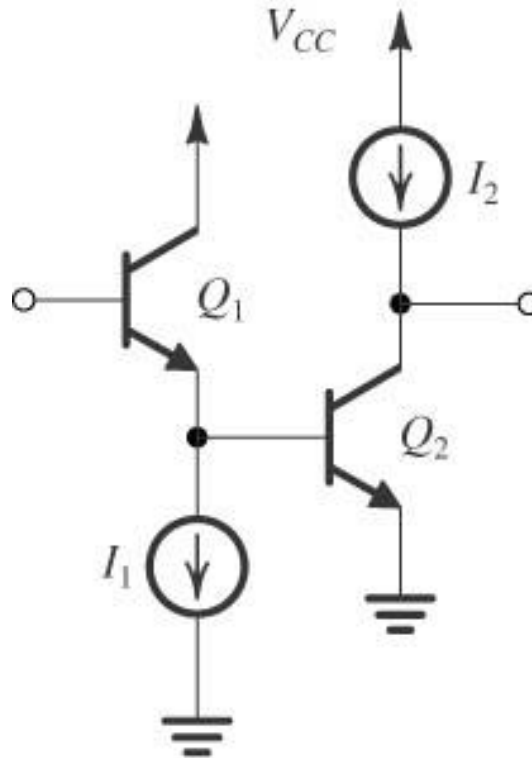

CC+EC

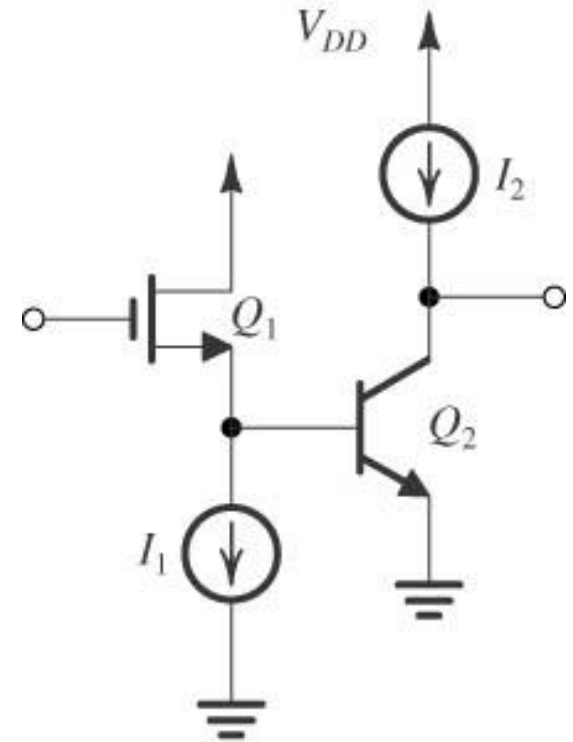


DC+EC

BiCMOS




# Cascode e Pares Amplificadores

## Outras configurações

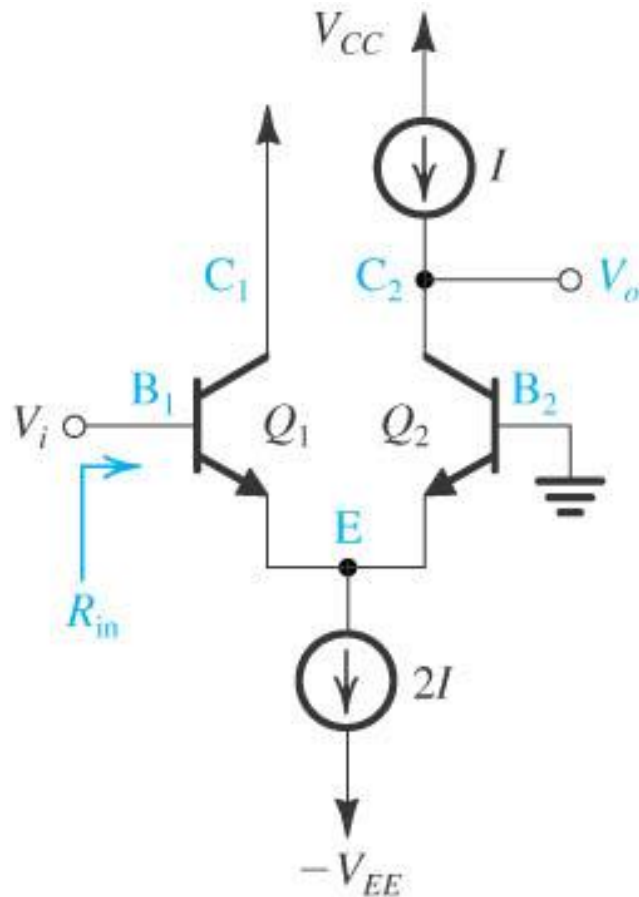

CC+BC

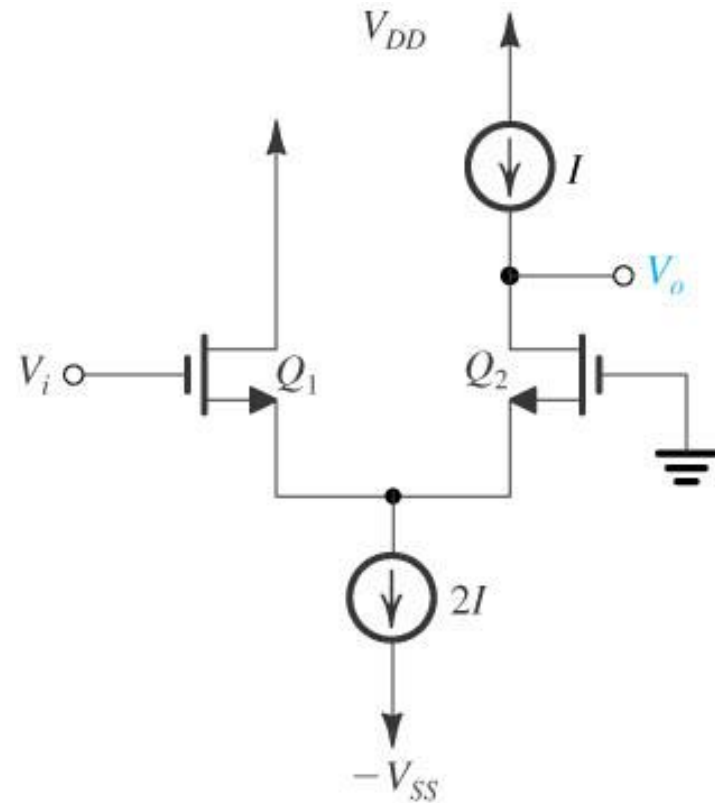

DC+PC

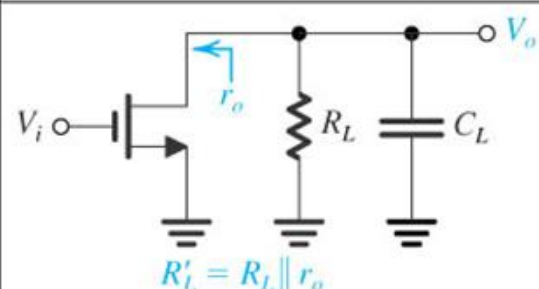
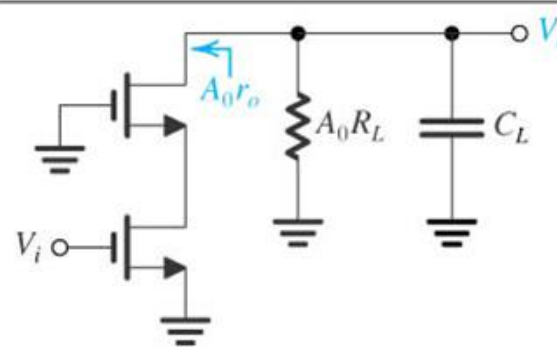
# Cascode e Pares Amplificadores

Ex.2 – Compare o desempenho do amplificador Fonte comum com o amplificador Cascode. Assuma para todos os transistores:

$W/L = 20$ ,  $g_m = 1,25 \text{ mA/V}$ ,  $\chi = 0,2$ ,  $r_o = 20 \text{ k}\Omega$ ,  $C_{GD} = 200 \text{ fF}$ , e  $C_L = 500 \text{ fF}$ .

a)  $R_L = r_o$

b)  $R_L = R_{out}$

	Common Source	Cascode
Circuit		
DC Gain	$-g_m R'_L$	$-A_0 g_m R'_L$
$f_{3dB}$	$\frac{1}{2\pi(C_L + C_{gd})R'_L}$	$\frac{1}{2\pi(C_L + C_{gd})A_0 R'_L}$
$f_t$	$\frac{g_m}{2\pi(C_L + C_{gd})}$	$\frac{g_m}{2\pi(C_L + C_{gd})}$

# Cascode e Pares Amplificadores

Sugestão de Estudo:

- Sedra & Smith 5ed.
  - Cap. 6, item 6.7
  - Cap. 6, item 6.8
  - Cap. 6, item 6.11
- Razavi. 2ed. (somente estágio *cascode*)
  - Cap. 9, item 9.1

Exercícios correspondentes.