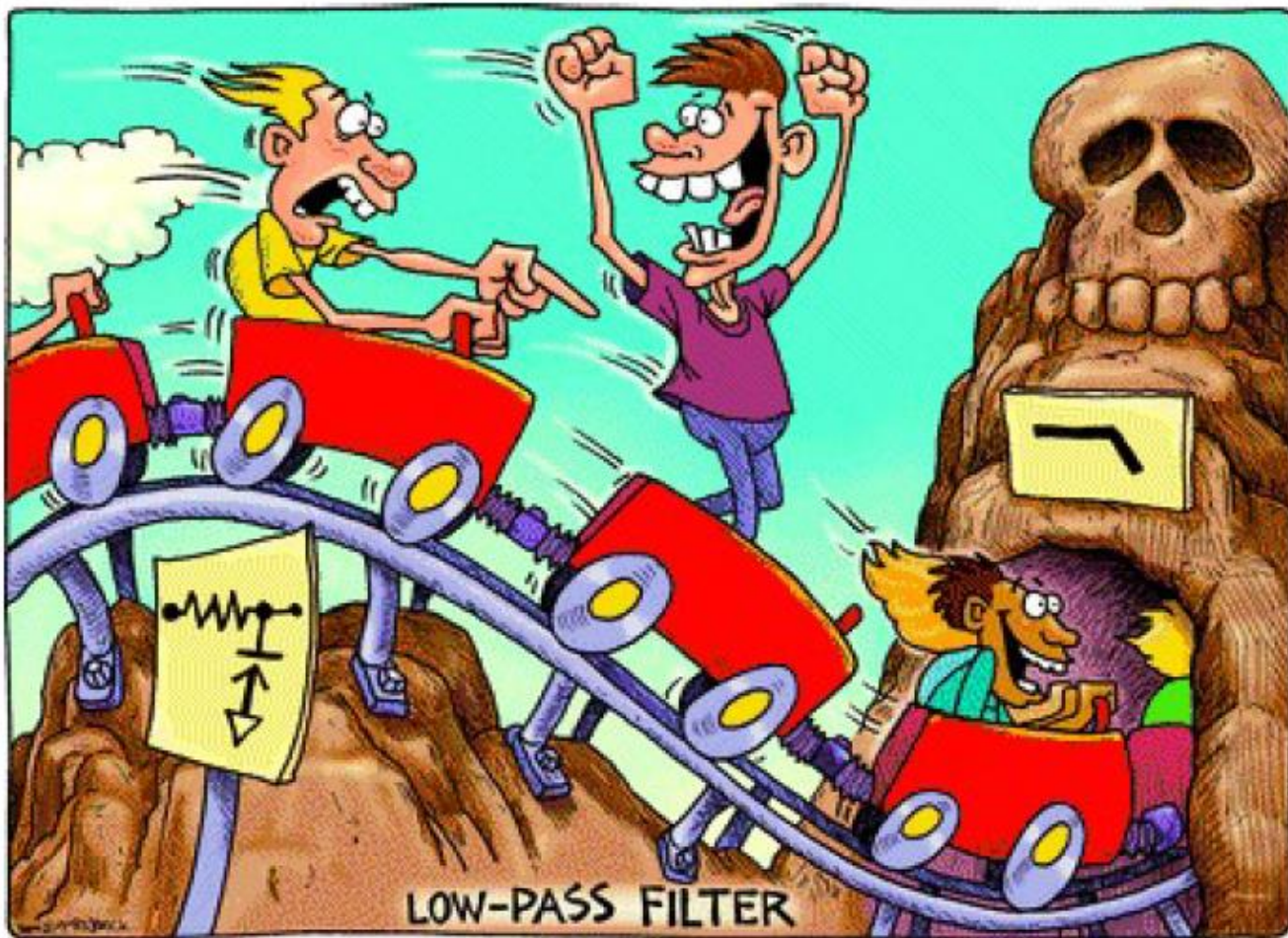


**FILTROS**

**FILTROS**


# Filtros

## Filtros


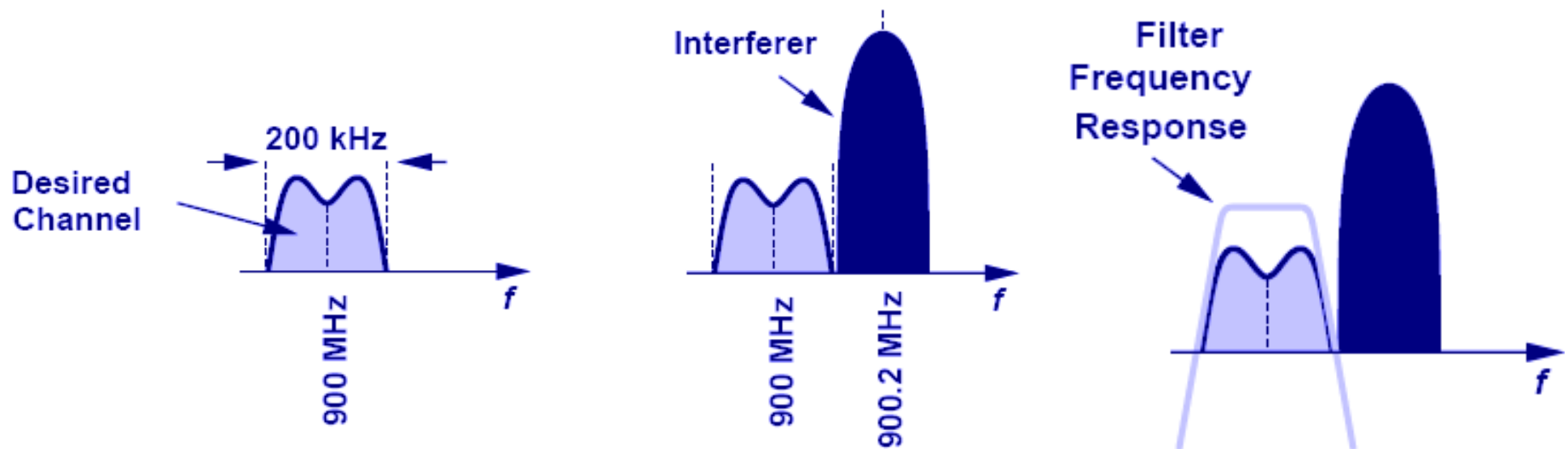
# Filtros


Utilização de filtros em sistemas de telecomunicações



Eliminação (redução) de interferências

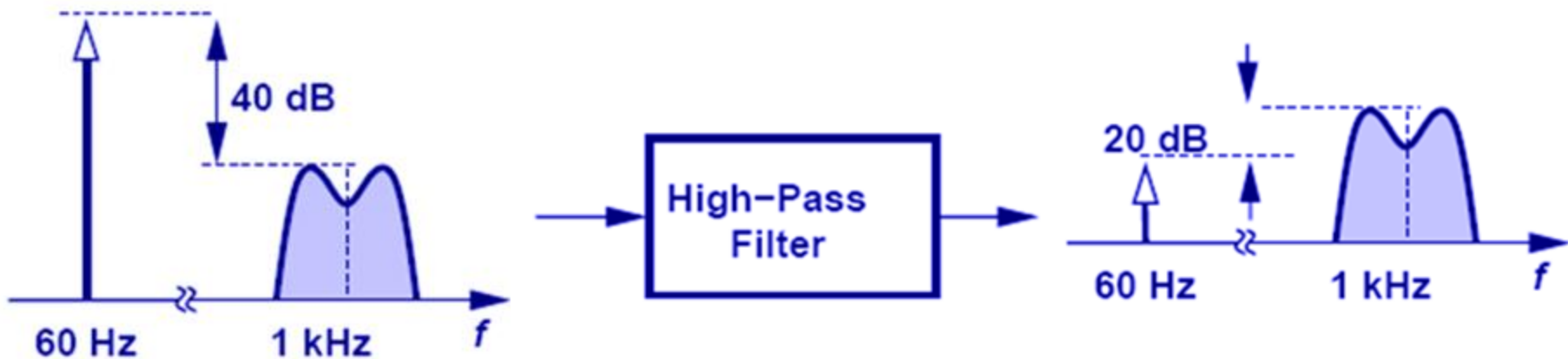
# Filtros

Deseja-se amplificar um sinal em 1 kHz onde existe uma forte interferência em 60 Hz proveniente da linha de alimentação. O sinal interferente é cerca de 40 dB maior que o sinal a ser amplificado. Que tipo de filtro e qual atenuação devem ser usados para garantir que o sinal interferente fique 20 dB abaixo do sinal interferente?



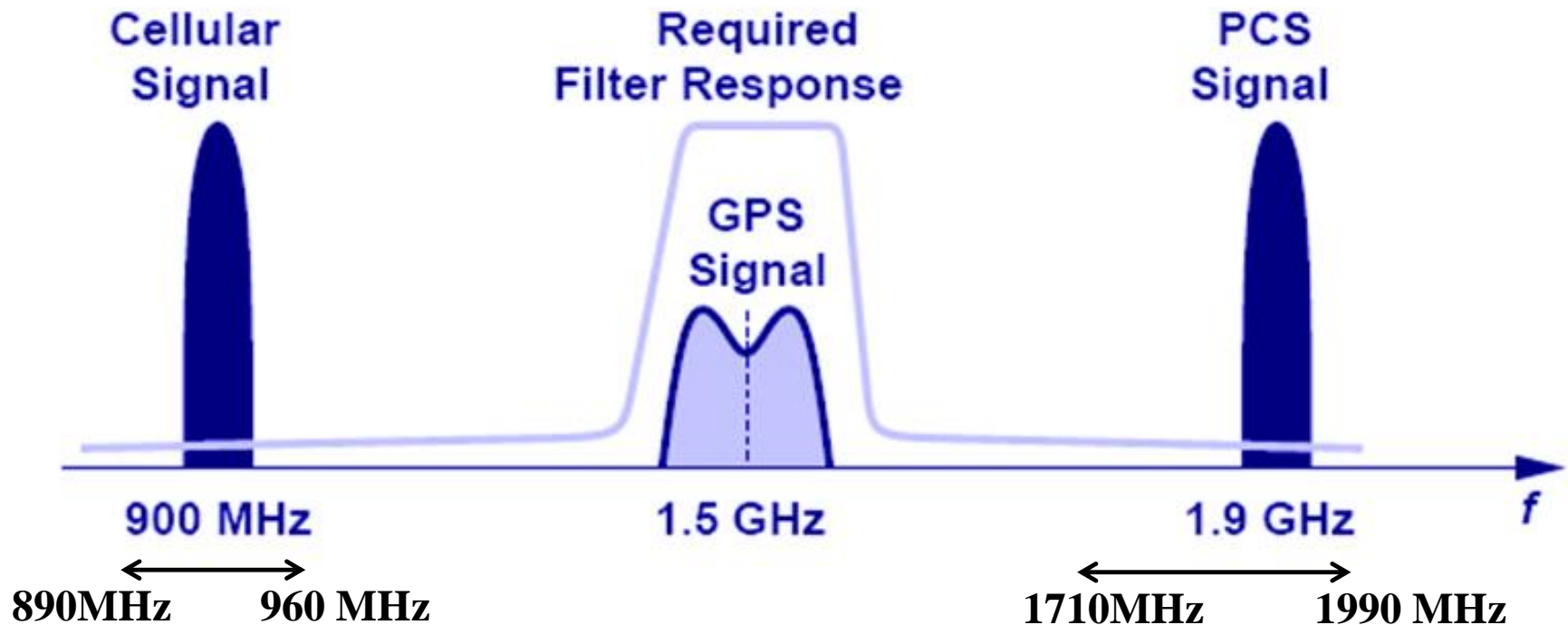
# Filtros

A banda de operação de sinais de GPS vai de 1570 a 1580 MHz. Quais interferências podem corromper o sinal de GPS nessa faixa de frequência? Qual filtro deve ser utilizado para reduzir a interferência?




# Filtros

## Características de filtros

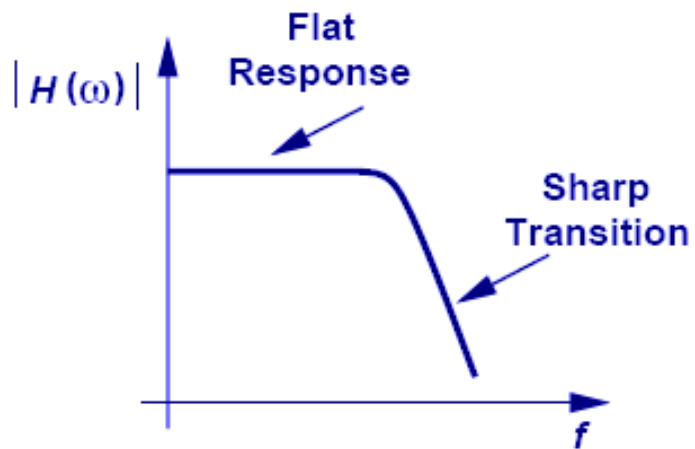

(a)

Genérica




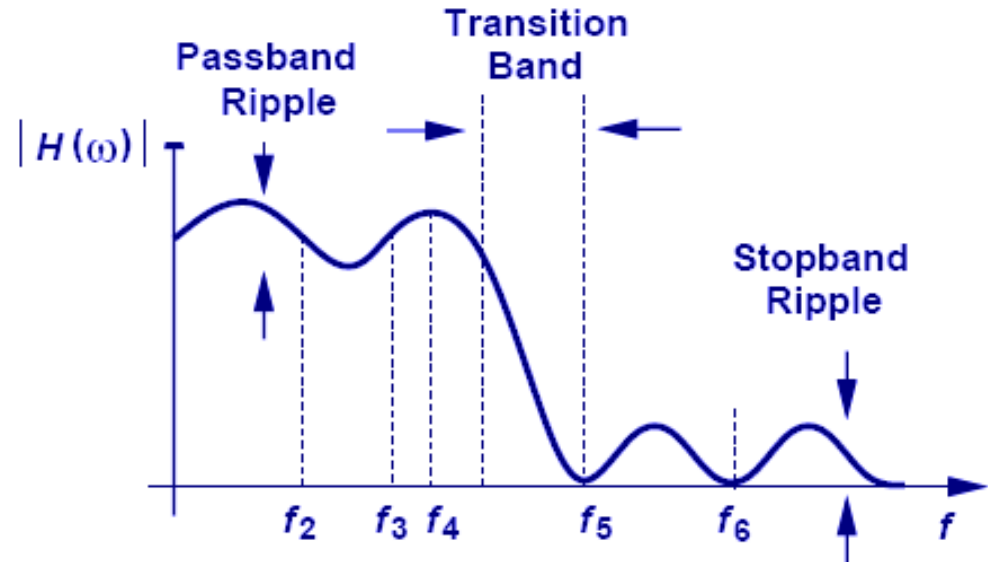


(b)

Realista


# Filtros

## Classificação de Filtros - I

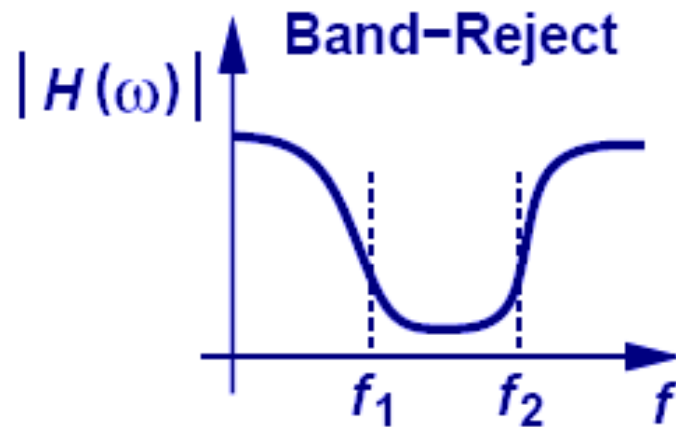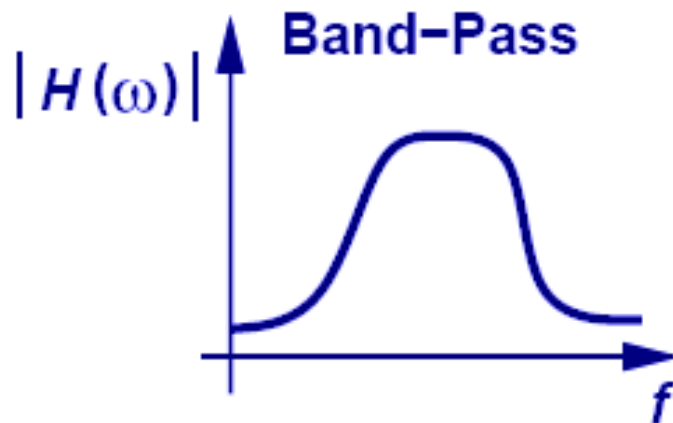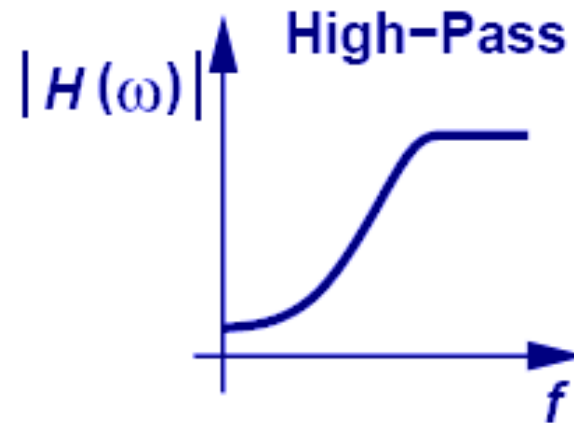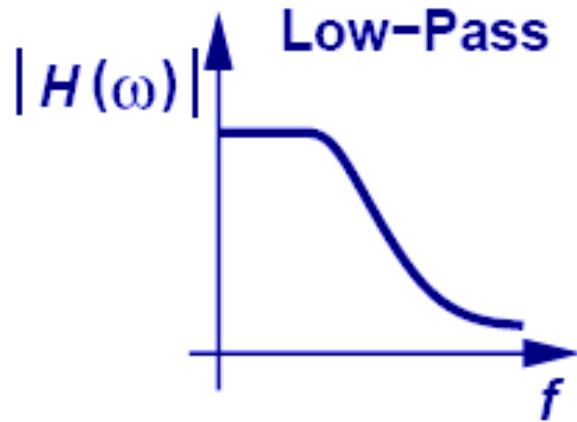


# Filtros

## Classificação de Filtros - II

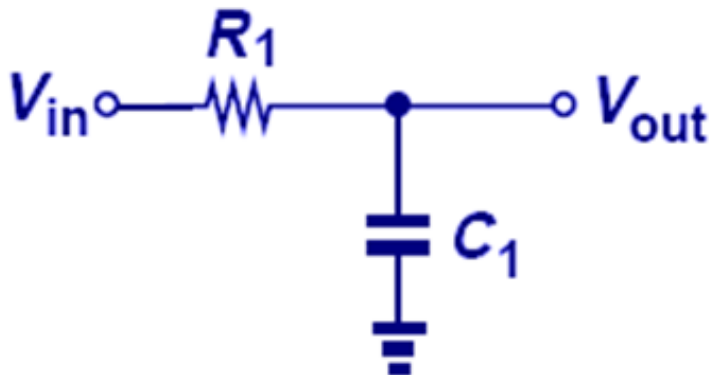

Contínuo

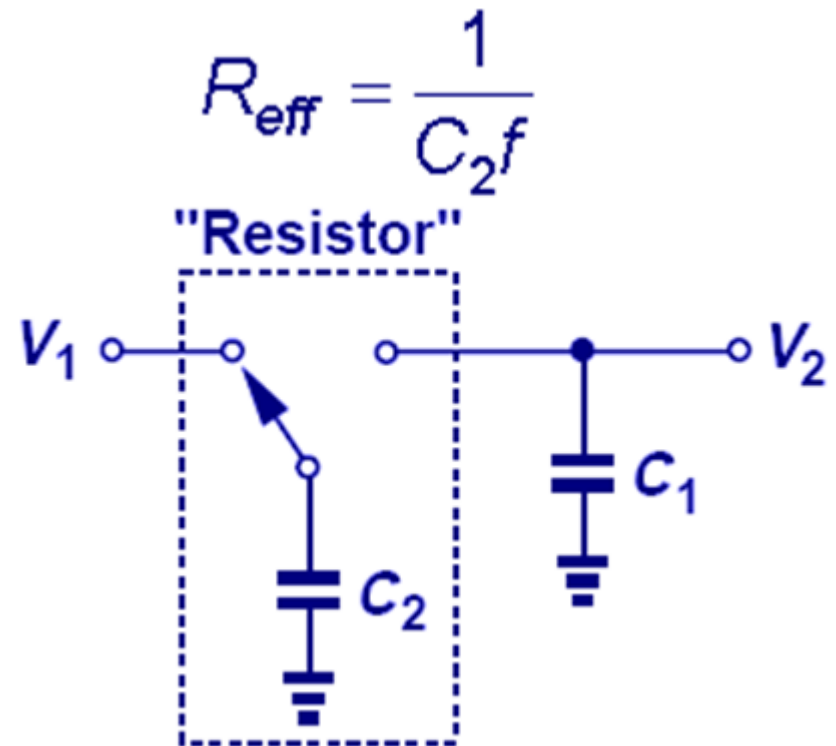


Discreto




# Filtros

## Classificação de Filtros - III

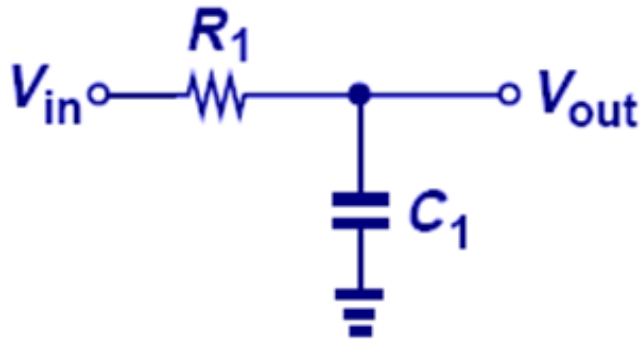



**Passivo**

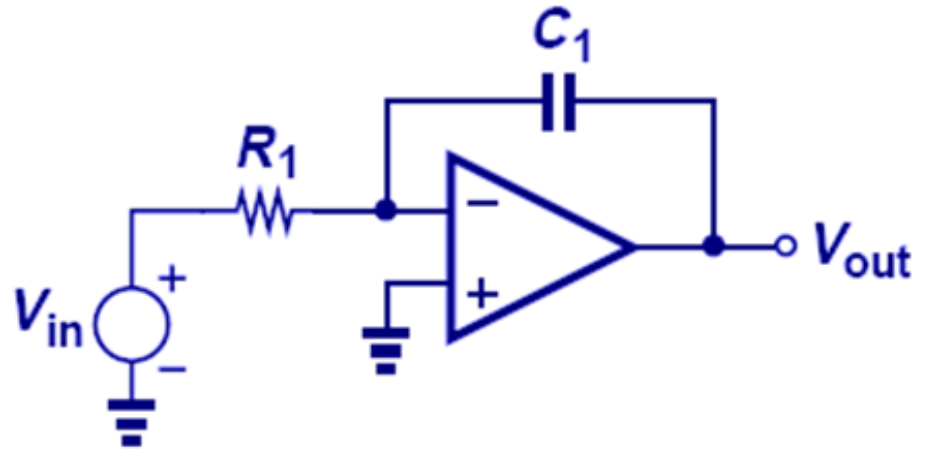

**Ativo**



# Filtros

## Função de Transferência

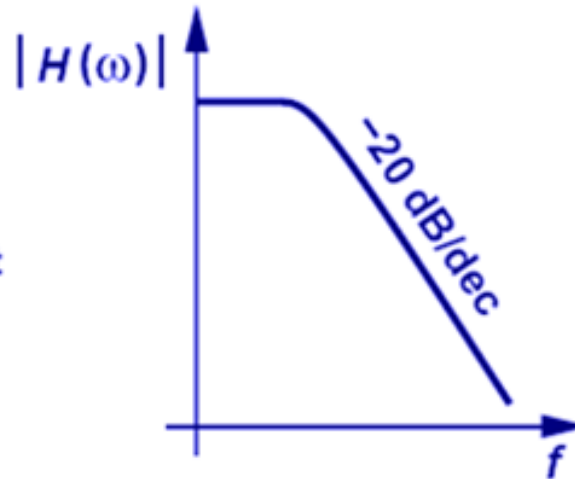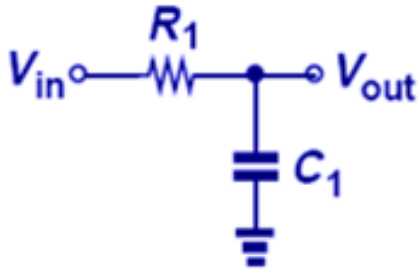


1 pólo : 1ª ordem  
O filtro com decaimento  
de 20 dB/dec

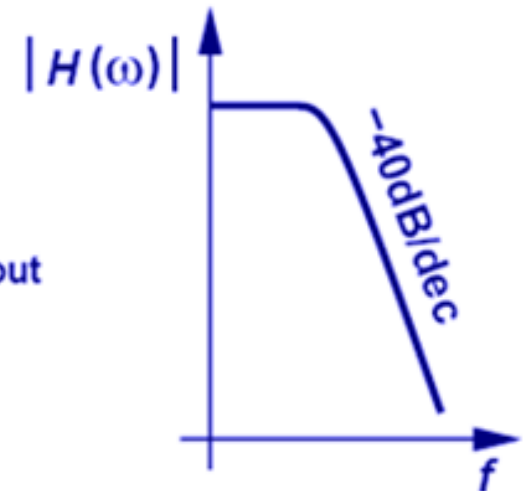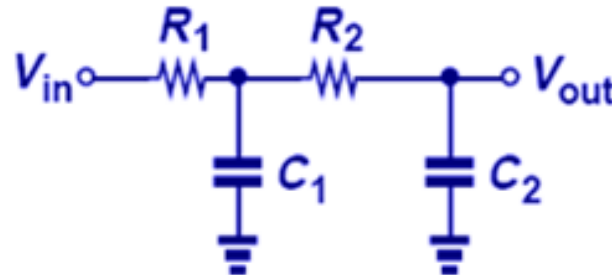2 pólos : 2ª ordem  
O filtro com decaimento  
de 40 dB/dec; melhor  
seletividade


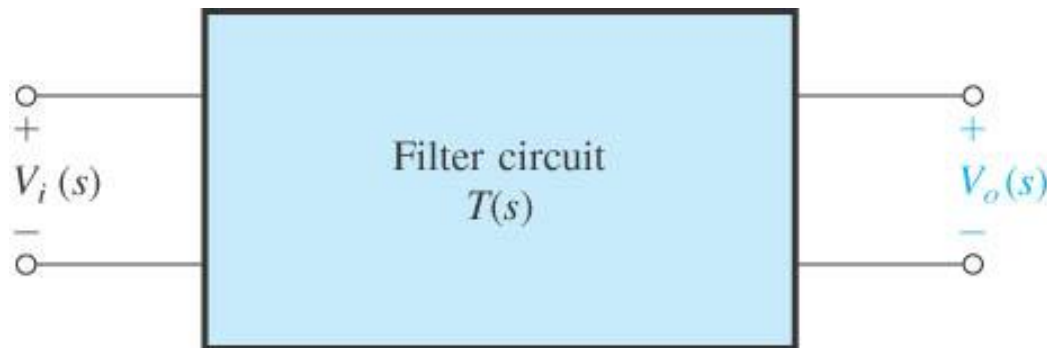
# Filtros


Malha geral de dois acessos de um filtro genérico




Função de transferência:  $T(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)}$
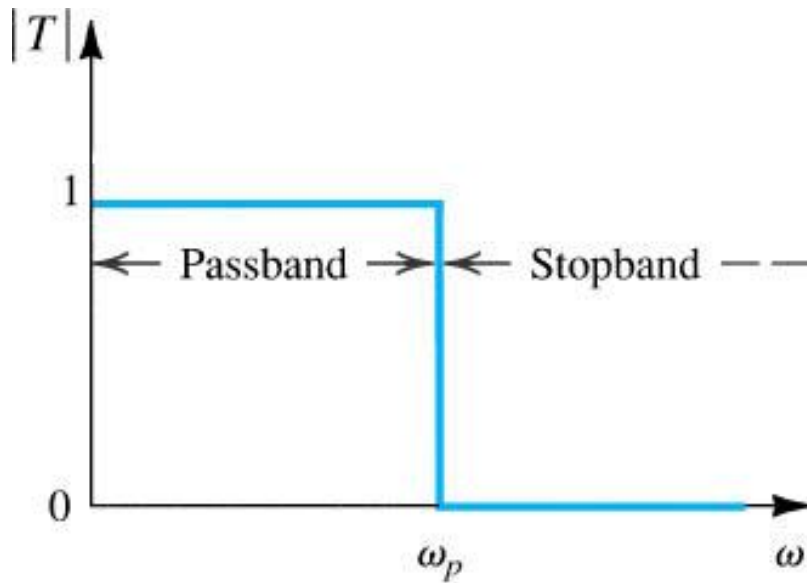
# Filtros

Características **ideais** de transmissão de quatro tipo de filtros




(a) Low-pass (LP)

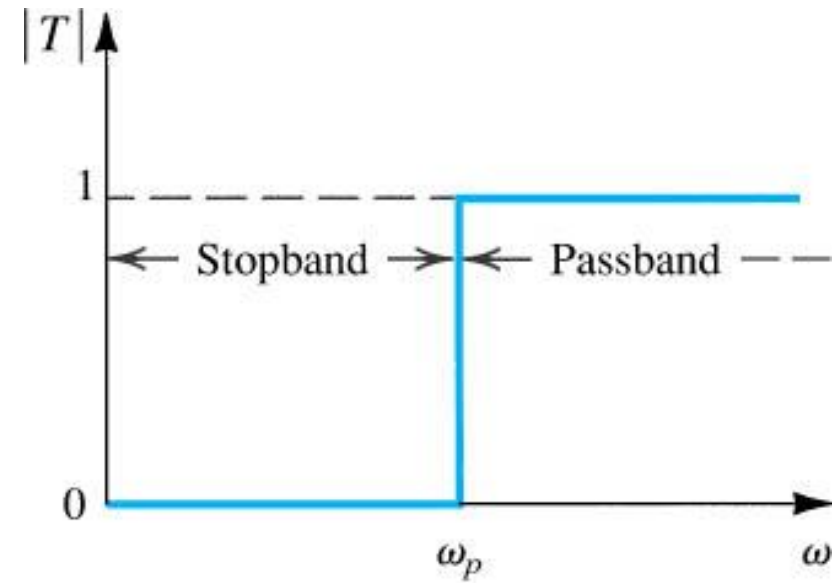

(b) High-pass (HP)

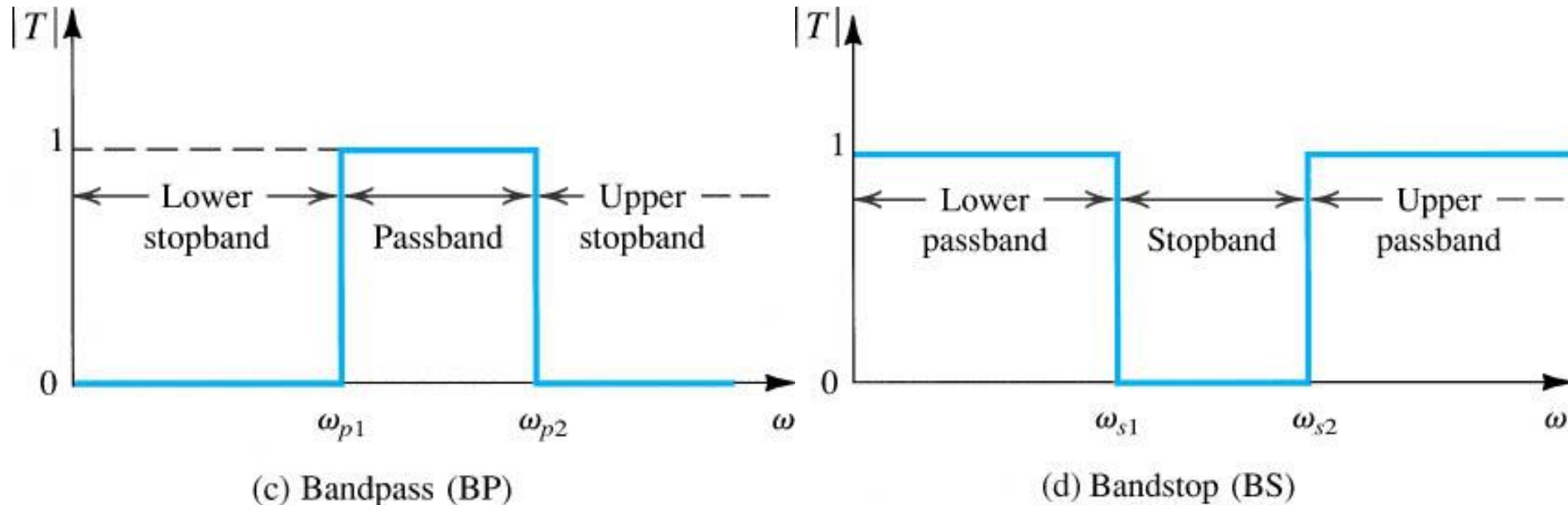
# Filtros

Características **ideais** de transmissão de quatro tipo de filtros


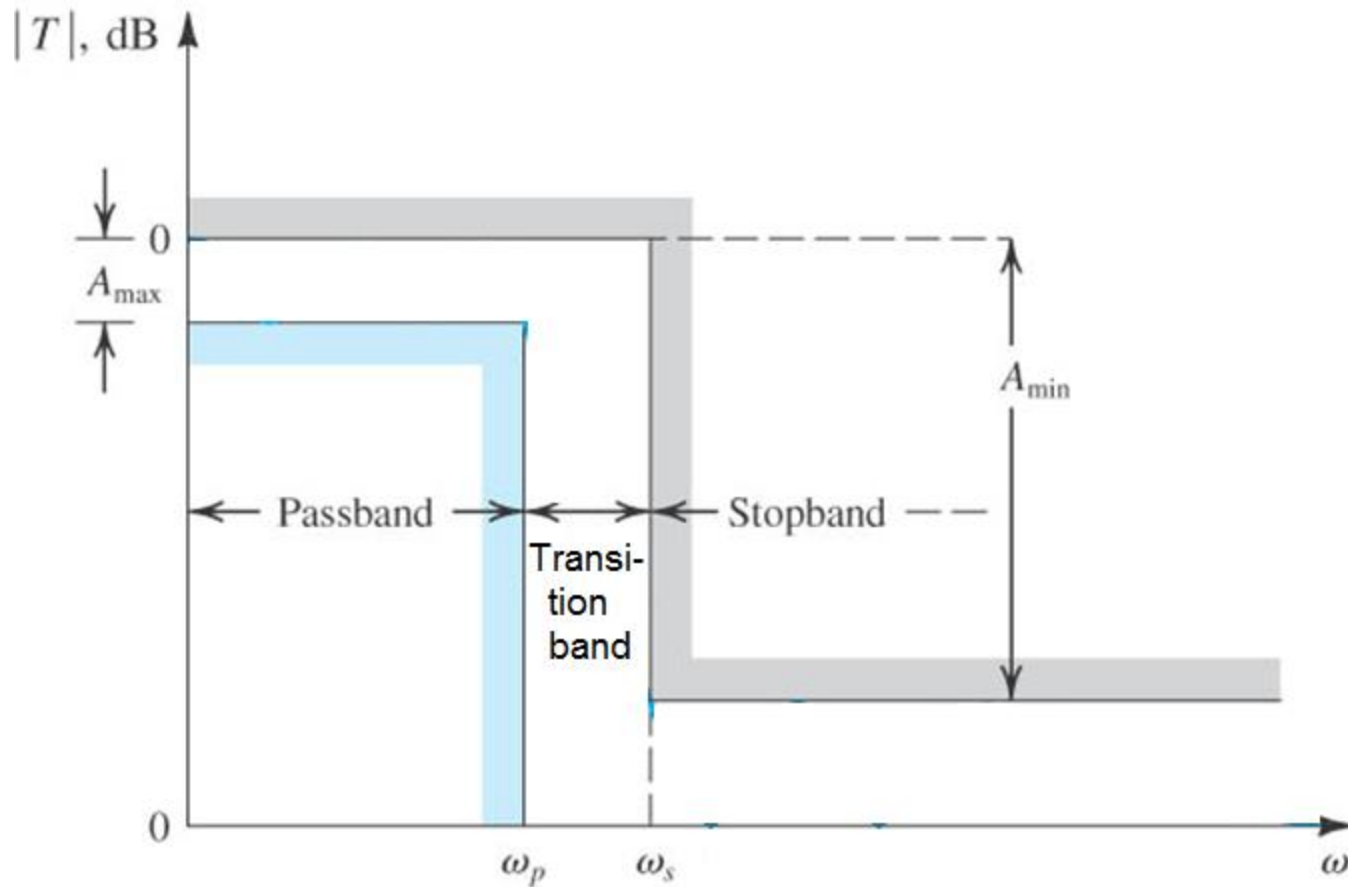
# Filtros


Especificação das Características de transmissão de filtro passa-baixas



$$A_{\max} \downarrow \quad A_{\min} \uparrow \quad \omega_s / \omega_p \approx 1$$

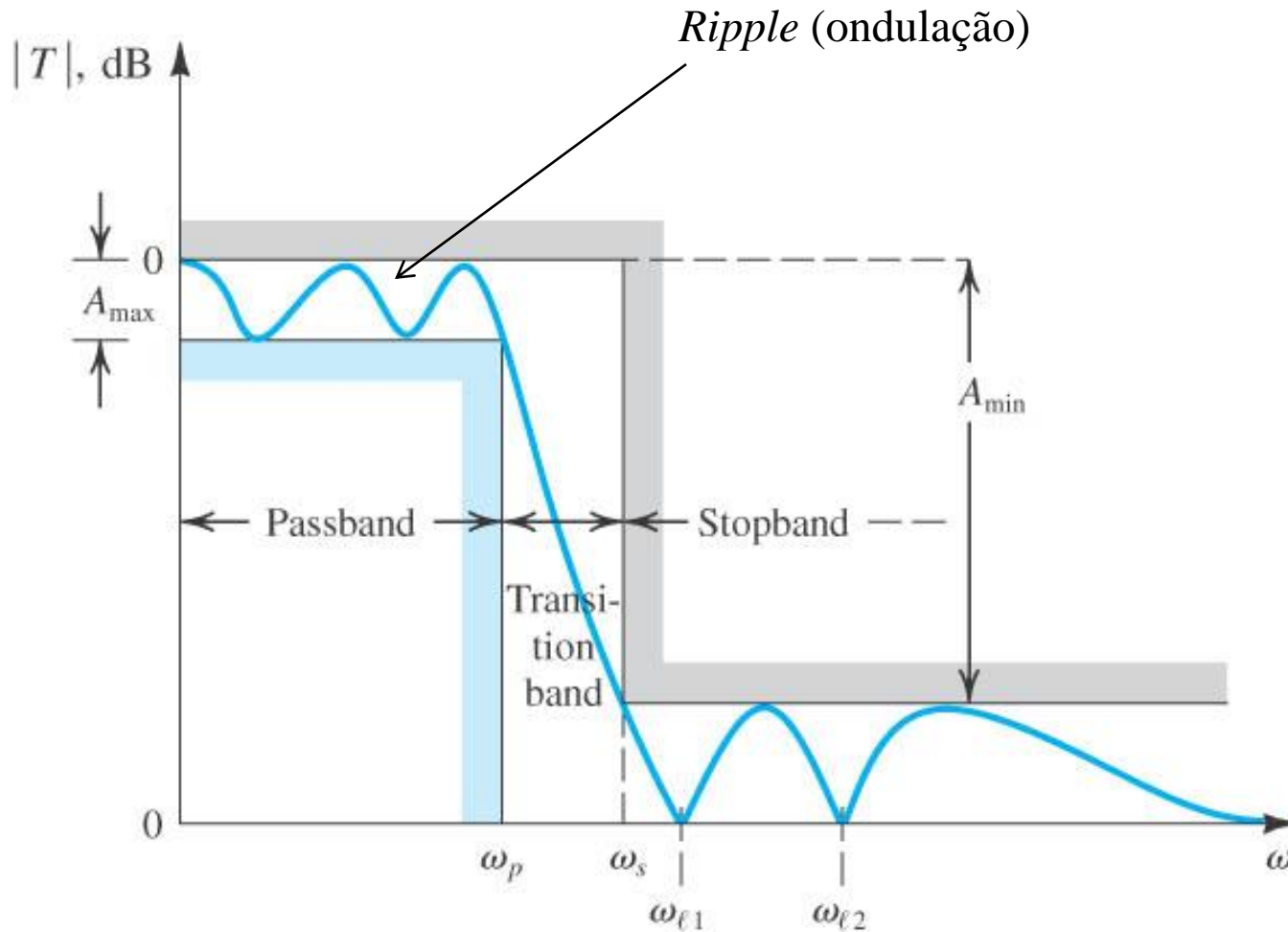
# Filtros

Módulo da resposta de um filtro que atende as especificações



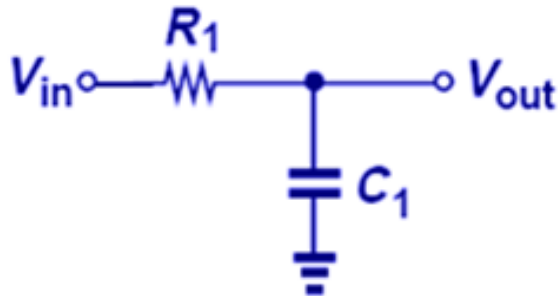
# Filtros


Encontre a função de transferência para os circuitos (a) e (b)




(a)

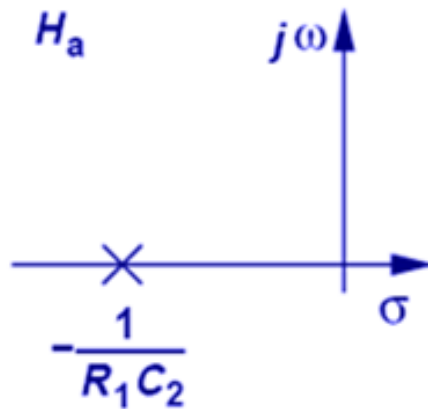

(a)

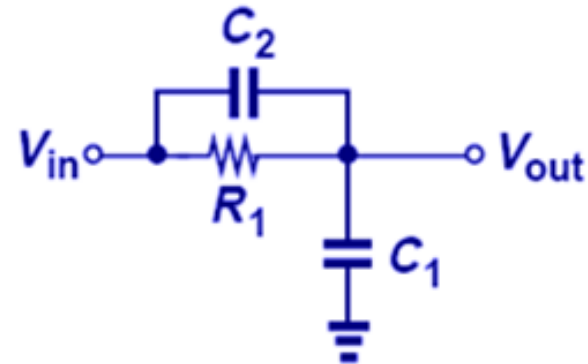

(b)




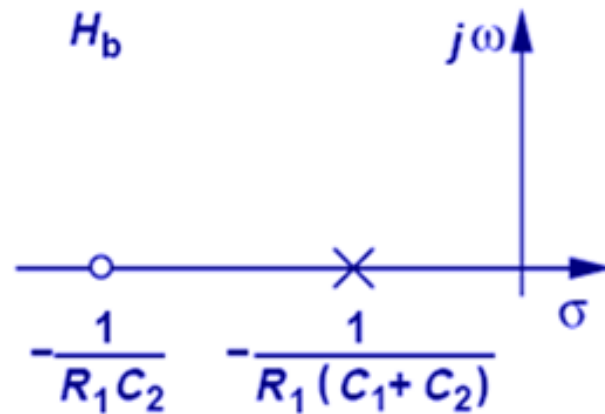


(b)



# Filtros

## Filtro de 1ª ordem: Passa-Baixas

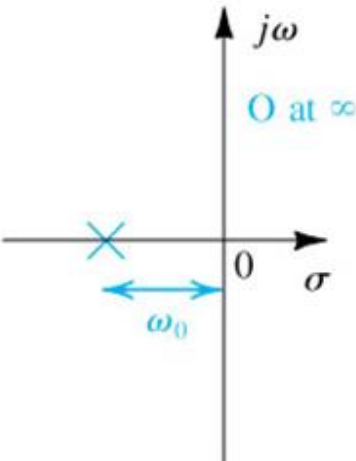
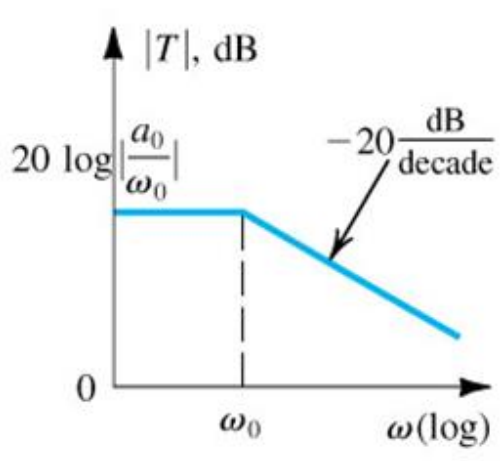
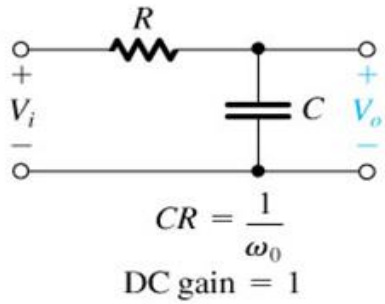
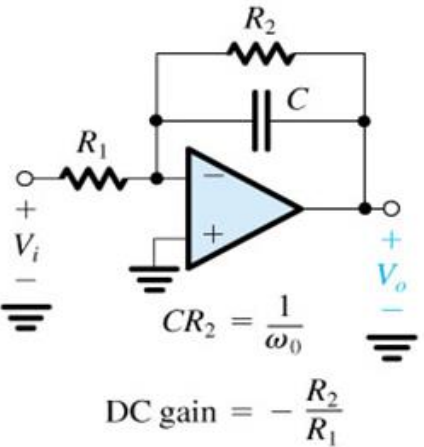
Filter Type and $T(s)$	$s$ -Plane Singularities	Bode Plot for $ T $
(a) Low pass (LP)  $T(s) = \frac{a_0}{s + \omega_0}$		
	Passive Realization	Op Amp-RC Realization
		

Função de  
Transferência  
GERAL:

$$T(s) = \frac{a_1 s + a_0}{s + \omega_0}$$

# Filtros

## Filtro de 1ª ordem: Passa-Altas

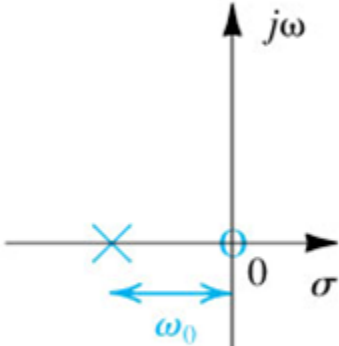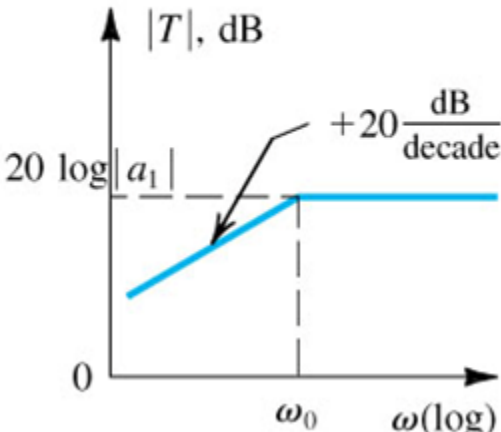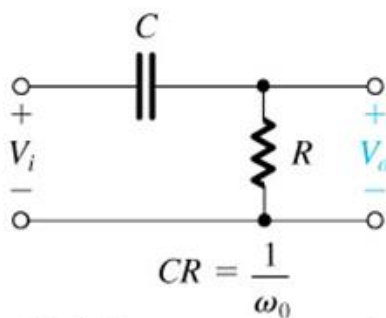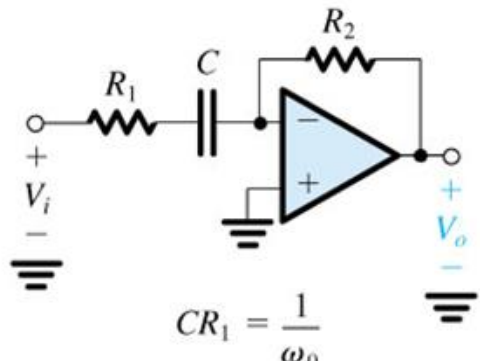Filter Type and $T(s)$	s-Plane Singularities	Bode Plot for $ T $
(b) High pass (HP)  $T(s) = \frac{a_1 s}{s + \omega_0}$		
	Passive Realization	Op Amp-RC Realization
	 <p>High-frequency gain = 1</p>	 <p>High-frequency gain = <math>-\frac{R_2}{R_1}</math></p>

Função de  
Transferência  
GERAL:

$$T(s) = \frac{a_1 s + a_0}{s + \omega_0}$$



# Filtros

## Filtro de 1ª ordem: Genérico


Filter Type and $T(s)$	$s$ -Plane Singularities	Bode Plot for $ T $	Passive Realization	Op Amp-RC Realization
(c) General  $T(s) = \frac{a_1 s + a_0}{s + \omega_0}$			$(C_1 + C_2)(R_1 \parallel R_2) = \frac{1}{\omega_0}$ $C_1 R_1 = \frac{a_1}{a_0}$ $\text{DC gain} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$ $\text{HF gain} = \frac{C_1}{C_1 + C_2}$	$C_2 R_2 = \frac{1}{\omega_0}$ $C_1 R_1 = \frac{a_1}{a_0}$ $\text{DC gain} = -\frac{R_2}{R_1}$ $\text{HF gain} = -\frac{C_1}{C_2}$
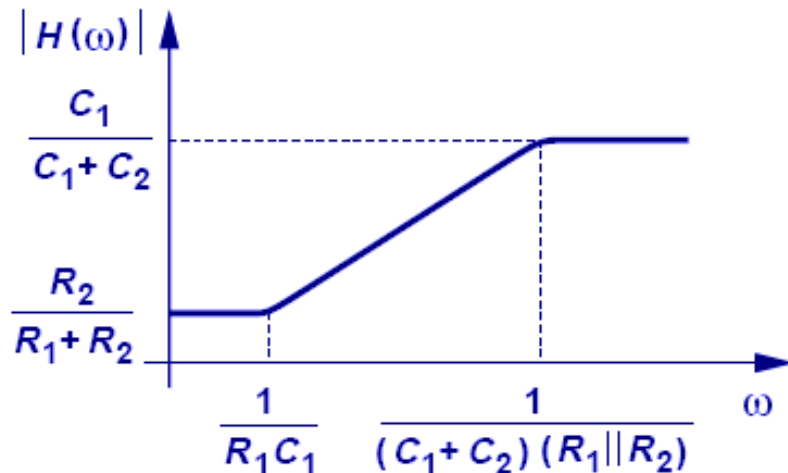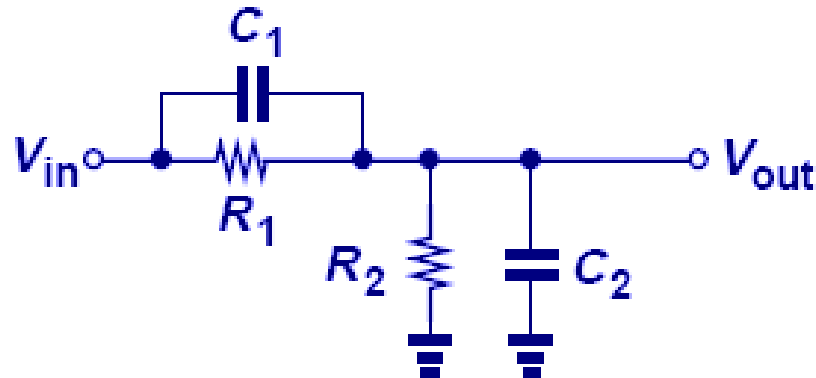
# Filtros

Determine a função de transferência do circuito abaixo:



$$R_2 C_2 < R_1 C_1$$

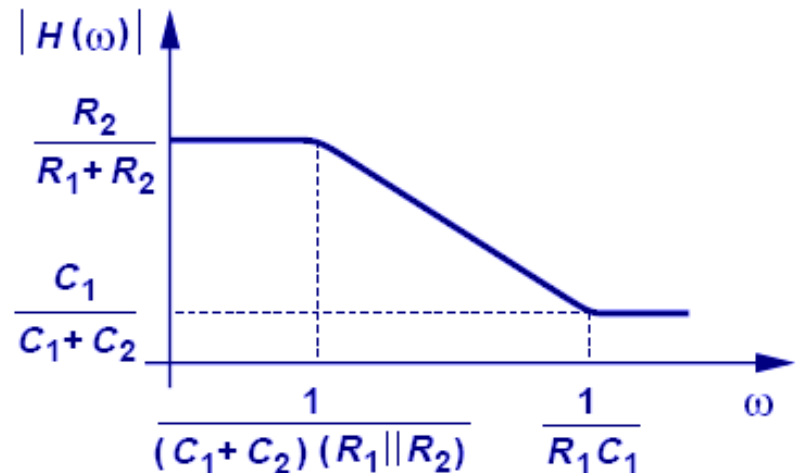

$$R_2 C_2 > R_1 C_1$$

# Filtros

Sugestão de Estudo:

- Sedra & Smith 5ed.

Cap. 12, itens 12.1 e 12.2

-Razavi. 2ed.

Cap. 14, itens 14.1 e 14.2

Exercícios correspondentes.